

**ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ):
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)**

ΟΜΑΔΑ Α

*Για τις ημιτελείς προτάσεις **A.1.** έως και **A.5.** να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της φράσης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στο σωστό συμπλήρωμά της.*

- A.1.** Η ισοδύναμη αντίσταση R_{oL} δύο ή περισσότερων αντιστάσεων που συνδέονται παράλληλα είναι
- α.** μεγαλύτερη από τη μεγαλύτερη αντίσταση.
 - β.** μικρότερη από τη μικρότερη αντίσταση.
 - γ.** μικρότερη από τη μεγαλύτερη αντίσταση και μεγαλύτερη από τη μικρότερη αντίσταση.
 - δ.** ίση με το άθροισμα των αντιστάσεων.

Μονάδες 5

- A.2.** Στη διανυσματική παράσταση εναλλασσόμενου ρεύματος στο επίπεδο xOy ,
- α.** ο άξονας των τεταγμένων αποτελεί τον άξονα στιγμιαίων τιμών.
 - β.** ο άξονας των τετμημένων αποτελεί τον άξονα στιγμιαίων τιμών.
 - γ.** ο άξονας των τεταγμένων αποτελεί την αρχή των φάσεων.
 - δ.** ο άξονας των τετμημένων αποτελεί τον άξονα ενεργών τιμών.

Μονάδες 5

A.3. Η μέση ισχύς του σήματος στην είσοδο και στην έξοδο ενισχυτή είναι $P_{εισ.} = 1 \text{ mW}$ και $P_{εξ.} = 10 \text{ W}$, αντίστοιχα. Η απολαβή ισχύος του παραπάνω ενισχυτή είναι

- a.** 10
- β.** 100
- γ.** 1.000
- δ.** 10.000


Μονάδες 5

A.4. Ο αριθμός $(234)_8$ του οκταδικού συστήματος είναι στο δεκαδικό σύστημα ο αριθμός

- a.** $(140)_{10}$
- β.** $(152)_{10}$
- γ.** $(156)_{10}$
- δ.** $(164)_{10}$

Μονάδες 5

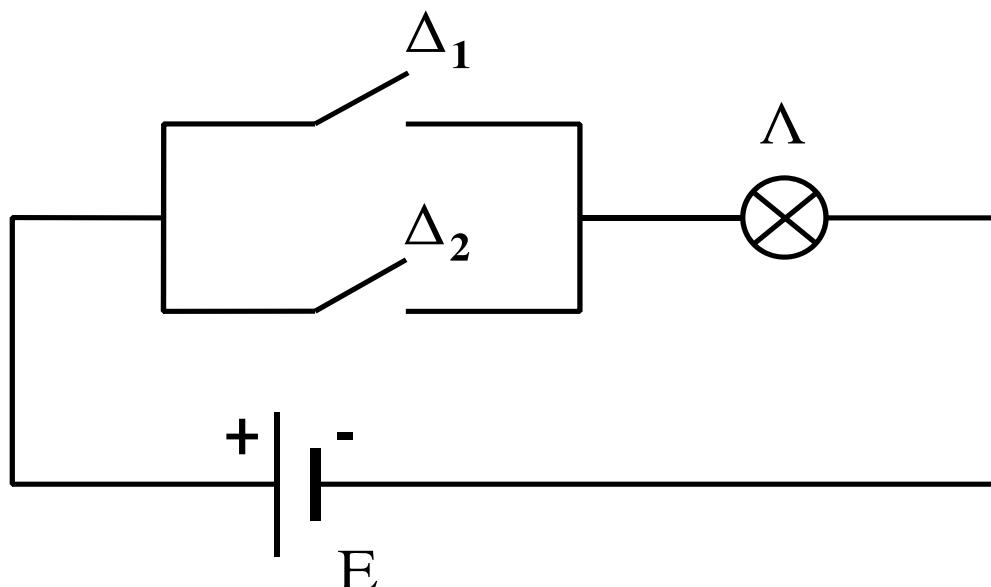A.5. Το κύκλωμα του σχήματος αποτελείται από τους διακόπτες Δ_1 , Δ_2 , τον λαμπτήρα Λ και την πηγή τάσης E . Ο λαμπτήρας Λ δεν ανάβει όταν



- α.** Δ_1 ανοικτός και Δ_2 ανοικτός.
- β.** Δ_1 ανοικτός και Δ_2 κλειστός.
- γ.** Δ_1 κλειστός και Δ_2 ανοικτός.
- δ.** Δ_1 κλειστός και Δ_2 κλειστός.

Μονάδες 5

A.6. Για τις προτάσεις που ακολουθούν να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα της καθεμιάς και δίπλα το γράμμα Σ , αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λ , αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α.** Ο νόμος ρευμάτων του Kirchhoff αναφέρεται σε κόμβο κυκλώματος.

Μονάδες 3

- β.** Το πιο σημαντικό ψηφίο (MSD) του αριθμού $(3954)_{10}$ είναι το 9.

Μονάδες 3

- γ.** Όταν η απολαβή έντασης του ρεύματος ενός ενισχυτή μετριέται σε dB, τότε δίνεται από τη σχέση

$$\text{dB έντασης} = 20 \log \frac{I_{0\text{εξ.}}}{I_{0\text{εισ.}}}, \text{ όπου } I_{0\text{εξ.}}, I_{0\text{εισ.}} \text{ τα πλάτη}$$

του ρεύματος στην εξόδο και στην είσοδο του ενισχυτή, αντίστοιχα.

Μονάδες 3

- δ.** Στην περιοχή κόρου το τρανζίστορ συμπεριφέρεται ως ανοικτός διακόπτης.

Μονάδες 3

- ε.** Κατά τον συντονισμό κυκλώματος RLC σε σειρά η σύνθετη αντίσταση παίρνει την ελάχιστη τιμή.

Μονάδες 3

A.7. Αν x, y λογικές μεταβλητές, να αποδειχθεί η σχέση





$$\overline{x \cdot (y + \bar{x}) + y \cdot (x + \bar{y})} = \bar{x} + \bar{y}$$

με τη χρήση θεωρημάτων της άλγεβρας Boole ή με τη χρήση πίνακα αλήθειας.

Μονάδες 10

ΟΜΑΔΑ Β

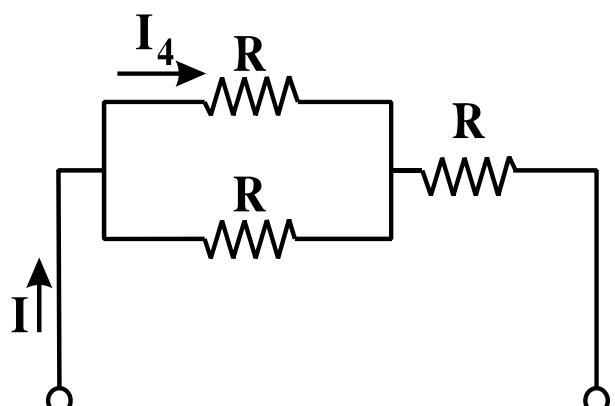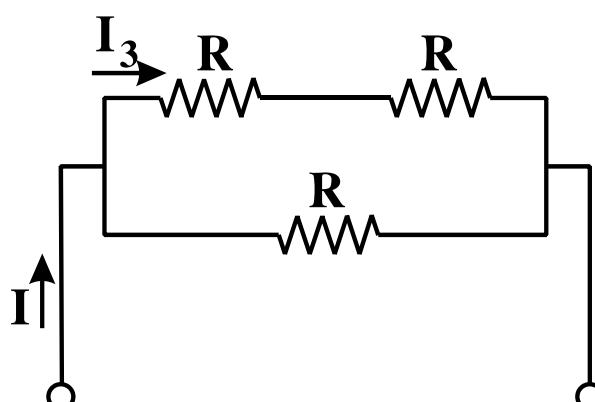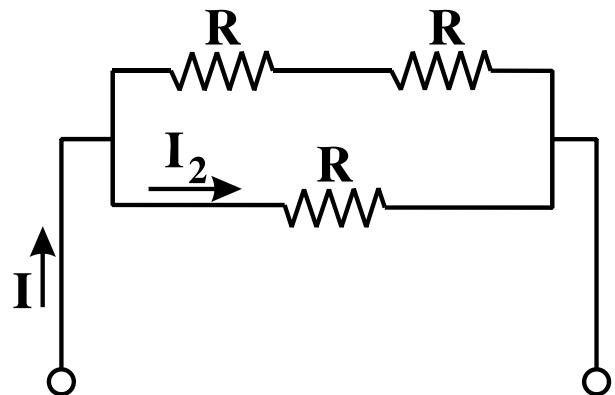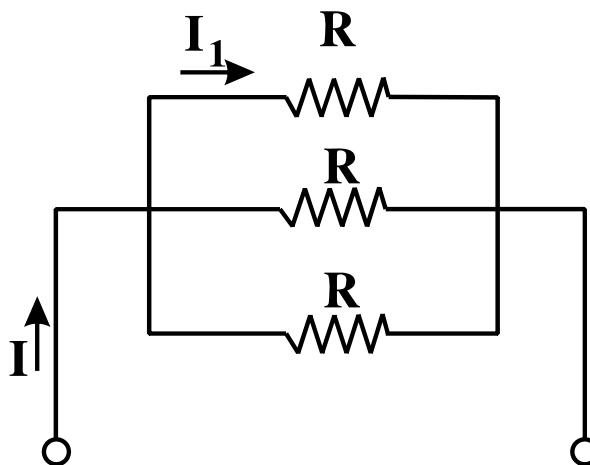B.1. Στις παρακάτω συνδεσμολογίες συνεχούς ρεύματος οι αντιστάσεις είναι ίσες μεταξύ τους, τιμής R η καθεμιά. Οι ολικές εντάσεις των ρευμάτων I των συνδεσμολογιών είναι ίσες μεταξύ τους.



Ποιες από τις εντάσεις των ρευμάτων I_1, I_2, I_3, I_4 είναι ίσες μεταξύ τους;

Μονάδες 5

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 10

- B.2.** Κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος που αποτελείται από ωμική αντίσταση $R = 3\Omega$ και ιδανικό πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής $L = 0,03 \text{ H}$, συνδεδεμένα σε σειρά, τροφοδοτείται από εναλλασσόμενη τάση $v = 300 \text{ ημ } 100t$, (SI). Να βρείτε:

a. την επαγωγική αντίσταση του πηνίου X_L .

Μονάδες 5

β. τη σύνθετη αντίσταση Z του κυκλώματος.

Μονάδες 5

γ. τη διαφορά φάσης μεταξύ της τάσης της πηγής και της έντασης του εναλλασσόμενου ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.

Μονάδες 5

δ. την εξίσωση της έντασης του εναλλασσόμενου ρεύματος.

Μονάδες 10

ε. την πραγματική ισχύ που καταναλώνεται στο κύκλωμα.

Μονάδες 5

στ. τη φαινόμενη ισχύ του κυκλώματος.

Μονάδες 5

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). **Δεν θα αντιγράψετε** τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.

Δεν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.

Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε **στο τετράδιό σας σε όλα** τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.
5. Κάθε λύση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
7. Ωρα δυνατής αποχώρησης η 8.30' απογευματινή.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ