

## ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

**ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ  
(ΟΜΑΔΑ Α')  
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β')  
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010  
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:  
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ II  
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)**

### **ΘΕΜΑ Α.**

- Α1.** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
- α.** Τα περισσότερα όργανα μετρήσεων εναλλασσόμενης τάσης και έντασης μετρούν μόνο ενεργές τιμές.
  - β.** Εάν η στιγμιαία τάση εναλλασσόμενης πηγής δίνεται από τη σχέση  $u=230 \text{ ημ(ωt)}$ , τότε η ενεργός τιμή είναι  $U_{\text{εν}} = 230V$ .
  - γ.** Στο τρίγωνο ισχύος του εναλλασσόμενου ρεύματος η πραγματική ισχύς  $P$  αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του τριγώνου.
  - δ.** Η τάση μεταξύ του αγωγού μιας φάσης και του ουδετέρου ονομάζεται πολική τάση  $U_{\pi}$ .
  - ε.** Κατά το φαινόμενο του συντονισμού ενός κυκλώματος RLC, η εφαρμοζόμενη τάση και το ρεύμα εισόδου του κυκλώματος βρίσκονται σε φάση μεταξύ τους.

**Μονάδες 15**

## ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

**A2.** Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς **1,2,3,4,5**, από τη στήλη **A** και δίπλα το γράμμα **α, β, γ, δ, ε**, της στήλης **B**, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
1. Επαγωγική αντίσταση $X_L$	α. $\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
2. Ενεργός ένταση εναλλασσομένου ρεύματος $I_{\epsilon v}$	β. $\omega L$
3. Συχνότητα συντονισμού (ιδιοσυχνότητα) $f_0$	γ. $U_{\epsilon v} \cdot I_{\epsilon v}$
4. Σύνθετη αντίσταση $Z$	δ. $\frac{I_0}{\sqrt{2}}$
5. Φαινόμενη ισχύς $S$	ε. $\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

**Μονάδες 10**

### **ΘΕΜΑ Β.**

**B1.** Πότε δύο εναλλασσόμενα ρεύματα  $i_1$  και  $i_2$  θεωρούνται ότι είναι σε φάση ή συμφασικά; (Δεν απαιτούνται τύποι).

**Μονάδες 10**

**B2.** Με ποια προϋπόθεση ο ουδέτερος αγωγός σε ένα τριφασικό σύστημα δε διαρρέεται από ρεύμα;

**Μονάδες 9**

**B3.** Ποια είναι η διαφορά φάσης μεταξύ της τάσης και της έντασης σε ένα ιδανικό πηνίο αυτεπαγωγής  $L$  και ποιο μέγεθος προπορεύεται του άλλου;

**Μονάδες 6**

## ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

### **ΘΕΜΑ Γ.**

Κύκλωμα σειράς αποτελείται από ωμική αντίσταση  $R=3 \Omega$  και πηνίο με επαγωγική αντίσταση  $X_L= 4 \Omega$ . Το κύκλωμα τροφοδοτείται με εναλλασσόμενη τάση ενεργού τιμής  $U_{\text{εν}}= 230 \text{ V}$ .

Να υπολογίσετε:

**Γ1.** Τη σύνθετη αντίσταση ( $Z$ ) του κυκλώματος.

**Μονάδες 15**

**Γ2.** Την ενεργό τιμή του ορεύματος ( $I_{\text{εν}}$ ) που διαρρέει το κύκλωμα.

**Μονάδες 10**

### **ΘΕΜΑ Δ.**

Μονοφασικό δίκτυο με ενεργό τιμή της τάσης  $U_{\text{εν}}=100 \text{ V}$  και ωμική συχνότητα  $\omega=10^4 \text{ rad/s}$  τροφοδοτεί κατανάλωση με άεργη ισχύ  $Q=700 \text{ VA}_\text{r}$  (επαγωγικού χαρακτήρα). Για την αντιστάθμιση ποσοστού 90% της άεργης ισχύος συνδέεται πυκνωτής χωρητικότητας  $C$ , παράλληλα με τον καταναλωτή.  
Να υπολογίσετε:

**Δ1.** Την ενεργό τιμή της έντασης του ορεύματος ( $I_{\text{εν}}$ ), αν  $\eta_{\text{μφ}}=\sigma_{\text{υνφ}} \cong 0,7$  (πριν την αντιστάθμιση).

**Μονάδες 7**

**Δ2.** Την πραγματική ισχύ του κυκλώματος (πριν την αντιστάθμιση).

**Μονάδες 4**

**Δ3.** Τη φαινόμενη ισχύ του κυκλώματος (πριν την αντιστάθμιση).

**Μονάδες 4**

**Δ4.** Την τιμή  $C$  του πυκνωτή αντιστάθμισης.

**Μονάδες 10**

## ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ**

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). **Να μην αντιγράψετε** τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. **Δεν επιτρέπεται να γράψετε** καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε **στο τετράδιό σας** σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη επιστημονικά είναι αποδεκτή.
6. Να μη χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ.
7. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: **10.00 π.μ.**

### **ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ**

### **ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ**

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ