

**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022**

**ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΘΕΜΑ Α

- A1.** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
- α.** Ένα κύκλωμα το οποίο παράγει τετραγωνικούς παλμούς, χωρίς να απαιτείται εξωτερική διέγερση, ονομάζεται μονοσταθής πολυδονητής.
 - β.** Η διαδικασία αντιστοίχισης του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό ονομάζεται κβάντιση.
 - γ.** Οι παλμοί του ρολογιού (clock) ενός ασύγχρονου απαριθμητή πρέπει υποχρεωτικά να έχουν σταθερή συχνότητα.
 - δ.** Η χωρητικότητα της μνήμης εκφράζεται με το γινόμενο του συνολικού αριθμού των λέξεων επί το μήκος της κάθε λέξης.
 - ε.** Ο απαριθμητής BCD απαριθμεί δεκαέξι καταστάσεις.

Μονάδες 15

- A2.** Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς **1, 2, 3, 4 και 5** από τη στήλη **Α** και, δίπλα, ένα από τα γράμματα **α, β, γ, δ, ε** και στη στήλη **Β**, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη **Β** θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
1. CU	α. Τερματισμός δραστηριότητας μικροεπεξεργαστή
2. RESET	β. Μονάδα ελέγχου
3. INT	γ. Λειτουργία χρονισμού
4. VCC	δ. Είσοδος επιλογής
5. \overline{CS}	ε. Τάση τροφοδοσίας
	στ. Αίτηση για διακοπή με μάσκα

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

- B1.** Τι εννοούμε με τον όρο ακρίβεια (accuracy) ενός μετατροπέα D/A;

Μονάδες 2

- B2.** Ποια είναι τα βασικά κύτταρα της μνήμης SRAM (στατική) και της DRAM (δυναμική);

Μονάδες 8

- B3.** Να αναφέρετε, ονομαστικά, τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επικοινωνήσει ο μικροεπεξεργαστής και η μνήμη με τις συσκευές εισόδου-εξόδου.

Μονάδες 9

- B4.** Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα είδη των διαδρόμων ενός υπολογιστικού συστήματος.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ

- Γ1.** Η κατάσταση ενός δυαδικού σύγχρονου προς τα πάνω απαριθμητή (up-counter) τεσσάρων (4) bits είναι: $Q_4Q_3Q_2Q_1=1011$. Αφού μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον παρακάτω πίνακα, να τον συμπληρώσετε με τα περιεχόμενα του καταχωρητή στους επτά (7) επόμενους παλμούς ρολογιού.

	Q_4	Q_3	Q_2	Q_1
Αρχική κατάσταση	1	0	1	1
1 ^{ος} παλμός ρολογιού				
2 ^{ος} παλμός ρολογιού				
3 ^{ος} παλμός ρολογιού				
4 ^{ος} παλμός ρολογιού				
5 ^{ος} παλμός ρολογιού				
6 ^{ος} παλμός ρολογιού				
7 ^{ος} παλμός ρολογιού				

Μονάδες 14

- Γ2.** Ποιος είναι ο δεκαδικός αριθμός που προκύπτει στον τελευταίο παλμό (7^{ος});


Μονάδες 2

- Γ3.** Μια εντολή πρόσθεσης ενός μικροεπεξεργαστή χρειάζεται πέντε (5) κύκλους μηχανής για να ανακληθεί και να εκτελεσθεί. Η συχνότητα λειτουργίας του είναι $f=100 \text{ MHz}$. Πόσες προσθέσεις εκτελούνται το δευτερόλεπτο;

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Δ

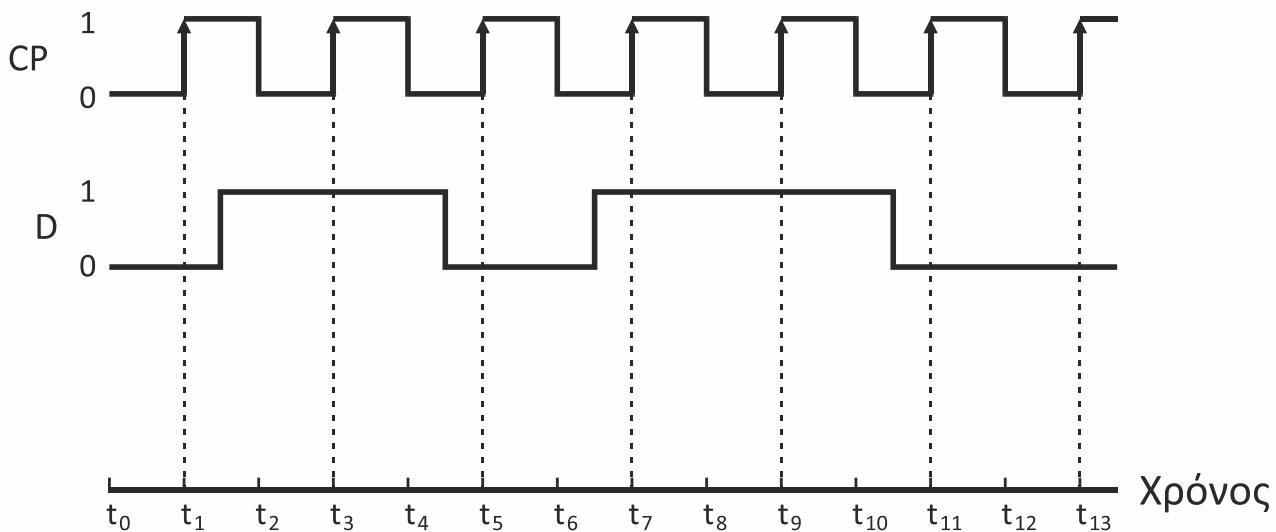Δίνονται οι παρακάτω κυματομορφές εισόδων ενός D flip-flop που διεγείρεται με το θετικό μέτωπο του παλμού του ρολογιού και έχει ως είσοδο την κυματομορφή D.



- Δ1.** Να σχεδιάσετε τις παραπάνω κυματομορφές στο τετράδιό σας και να χαράξετε την κυματομορφή εξόδου Q του D flip-flop.

Μονάδες 13

- Δ2.** Να μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό σας και να τον συμπληρώσετε. Δίνεται ότι $Q=0$, τη χρονική στιγμή $t_0=0$.

Χρόνος	D	Q
t_0	0	0
t_2		
t_4		
t_6		
t_8		
t_{10}		
t_{12}		

Μονάδες 12

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). **Να μην αντιγράψετε** τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. **Δεν επιτρέπεται να γράψετε** καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε **στο τετράδιό σας** σε όλα τα θέματα, **μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης**.
4. Κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
6. Ήρα δυνατής αποχώρησης: **17.00**

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ