

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

**ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

**ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΘΕΜΑ Α

- Α1.** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
- α. Σε ένα κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος η επαγωγική αντίδραση X_L ενός πηνίου είναι αντιστρόφως ανάλογη της συχνότητας του ρεύματος που το διαρρέει.
- β. Περιοδικό ρεύμα ονομάζεται το μεταβαλόμενο ρεύμα του οποίου οι στιγμιαίες τιμές επαναλαμβάνονται σε ίσα και διαδοχικά χρονικά διαστήματα.
- γ. Στην απλή ανόρθωση αποκόπτεται η αρνητική ημιπεριόδος του εναλλασσόμενου ρεύματος.
- δ. Το ρεύμα γραμμής, κατά τη σύνδεση τριφασικών συμμετρικών καταναλωτών σε τρίγωνο, είναι διπλάσιο του ρεύματος γραμμής κατά τη σύνδεση των ίδιων καταναλωτών σε αστέρα.
- ε. Άεργος ισχύς Q ονομάζεται η ισχύς που παρουσιάζεται στο επαγωγικό ή χωρητικό μέρος της σύνθετης αντίστασης ενός κυκλώματος εναλλασσόμενου ρεύματος.

Μονάδες 15

ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

- A2.** Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς **1, 2, 3, 4, 5** από τη στήλη **Α** και δίπλα ένα από τα γράμματα **α, β, γ, δ, ε, στ** της στήλης **Β** που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη **Β** θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
1. Εναλλασσόμενη τάση από κορυφή σε κορυφή U_{p-p}	α. $\sqrt{3} U_I \sin\varphi$
2. Σύνθετη αντίσταση Z σε ένα κύκλωμα RLC σειράς	β. $\frac{f_0}{\Delta f}$
3. Περίοδος εναλλασσόμενου ρεύματος T	γ. $\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$
4. Συντελεστής ποιότητας Q_π	δ. $\frac{U_0}{2}$
5. Πραγματική ισχύς τριφασικού καταναλωτή P	ε. $\frac{1}{f}$
	στ. $2U_0$

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

- B1.** Σε ένα κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος, ποια είναι η διαφορά φάσης μεταξύ της τάσης και της έντασης σε έναν πυκνωτή με αμελητέα ωμική αντίσταση και ποιο μέγεθος προπορεύεται.

Μονάδες 6

- B2.** Δίνονται δύο ρεύματα ίδιας συχνότητας

$$i_1 = 20\sqrt{2}\eta\mu(100\pi t + 10^\circ) A \quad \text{και} \quad i_2 = 50\eta\mu(100\pi t - 20^\circ) A$$

Να υπολογίσετε :

- α)** τη διαφορά φάσης Δφ των δύο ρευμάτων.
- β)** ποιο ρεύμα προπορεύεται και γιατί.
- γ)** την ενεργό τιμή του ρεύματος i_1 .
- δ)** την κυκλική συχνότητα ω .
- ε)** τη συχνότητα f .

Μονάδες 10

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

- B3.** Σε ένα συμμετρικό τριφασικό κύκλωμα, τι ονομάζουμε φασική τάση και τι πολική τάση. Ποια σχέση συνδέει τις παραπάνω τάσεις μεταξύ τους κατά τη σύνδεση σε αστέρα.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ Γ

Ένα κύκλωμα RLC σειράς που τροφοδοτείται από πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος τάσης $U = 100 \text{ V}$, κυκλικής συχνότητας $\omega = 100 \text{ rad/s}$ βρίσκεται σε συντονισμό. Η χωρητική αντίσταση X_C είναι διπλάσια από την ωμική αντίσταση R . Αν το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα εντάσεως $I = 4 \text{ A}$, να υπολογίσετε:

- Γ1.** Την ωμική αντίσταση R .

Μονάδες 4

- Γ2.** Το συντελεστή αυτεπαγωγής L του πηνίου.

Μονάδες 7

- Γ3.** Το συντελεστή ποιότητας Q_π του κυκλώματος.

Μονάδες 4

- Γ4.** Τη χωρητικότητα C του πυκνωτή.

Μονάδες 6

- Γ5.** Την ισχύ που απορροφά το κύκλωμα.

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Δ

Σε μια ηλεκτρική μονοφασική εγκατάσταση τάσεως $100V$ και συχνότητας 50 Hz , πρόκειται να συνδεθούν τα εξής φορτία:

Φορτίο 1° : ηλεκτρική θερμάστρα $100 \text{ V}, 600 \text{ W}$, $\sigma_{\text{νφ}} = 1$

Φορτίο 2° : κινητήρας AC $100 \text{ V}, 500 \text{ Var}$

Φορτίο 3° : φωτισμός $100 \text{ V}, 100 \text{ W}$, $\sigma_{\text{νφ}} = 1$

Εάν όλα τα φορτία τροφοδοτηθούν ταυτόχρονα, απορροφούν ρεύμα 13 A . Να υπολογίσετε:

- Δ1.** Την ολική φαινόμενη ισχύ $S_{\text{ολ}}$ της εγκατάστασης.

Μονάδες 4

ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & Δ' ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

- Δ2.** Την ολική πραγματική ισχύ $P_{ολ}$ που καταναλώνεται στην εγκατάσταση.

Μονάδες 8

- Δ3.** Την πραγματική ισχύ P_2 που καταναλώνει ο κινητήρας.

Μονάδες 5

- Δ4.** Το συντελεστή ισχύος (συνφ) του κινητήρα.

Μονάδες 8

Δίνεται: $\sqrt{2} \simeq 1,4$

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). **Να μην αντιγράψετε** τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. **Δεν επιτρέπεται να γράψετε** καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε **στο τετράδιό σας** σε όλα τα θέματα, **μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης**.
4. Κάθε επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
6. Ωρα δυνατής αποχώρησης: **17.00**

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ